



## PAC3 - Tercera prueba de evaluación continuada

### Presentación

Esta PEC se focaliza en los circuitos secuenciales. Los circuitos combinacionales nos permiten describir funcionalidades de un circuito pero no nos permite guardar información. Mediante biestables y registros podemos guardar información en memoria y hacer circuito más complejos. En este PEC practicaremos con este tipo de circuitos.

### Competencias

- Entender el funcionamiento de los circuitos lógicos secuenciales y conocer y saber aplicar técnicas de diseño de sistemas secuenciales.

### Objetivos

- Saber discernir, a partir de la funcionalidad que se quiere que tenga un circuito lógico, si el circuito tiene que ser de tipo secuencial o combinacional.
- Conocer el funcionamiento del biestable D y de todas las entradas de control que puede tener.
- Saber analizar un circuito secuencial.
- Saber realizar un cronograma a partir de un circuito digital secuencial.
- Saber analizar un grafo de estados.
- Saber diseñar un circuito cualquiera a partir de la descripción de su funcionalidad mediante el modelo de Moore.

### Recursos

Los recursos que se recomienda usar por esta PEC son los siguientes:

**Básicos:** El módulo 4 de los materiales.

**Complementarios:** VerilCIRC, VerilCHART y el Wiki de la asignatura.

### Criterios de valoración

- **Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**
- **La valoración está indicada en cada uno de los subapartados.**

### Formato y fecha de entrega

- Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigíos al consultor responsable de vuestra aula.
- Hay que entregar la solución en un fichero PDF usando una de las plantillas libradas conjuntamente con este enunciado.




- Se tiene que entregar a través de **Entrega de la Actividad** correspondiente de **Contenidos** de vuestra aula.
- La fecha tope de entrega es lo **29 de noviembre** (a las 24 horas).



## Enunciado de la PEC
 
### Ejercicio 1 (15 %)

Dado el circuito que se muestra a continuación:



  
Completa el siguiente cronograma indicando **razonadamente** el valor que toma la señal  $x$  desde  $t_0$  hasta  $t_5$ .




Nota: Tenéis disponible este ejercicio en VerilCHART.

## Ejercicio 2 (35 %)

Dado el grafo de estados siguiente:

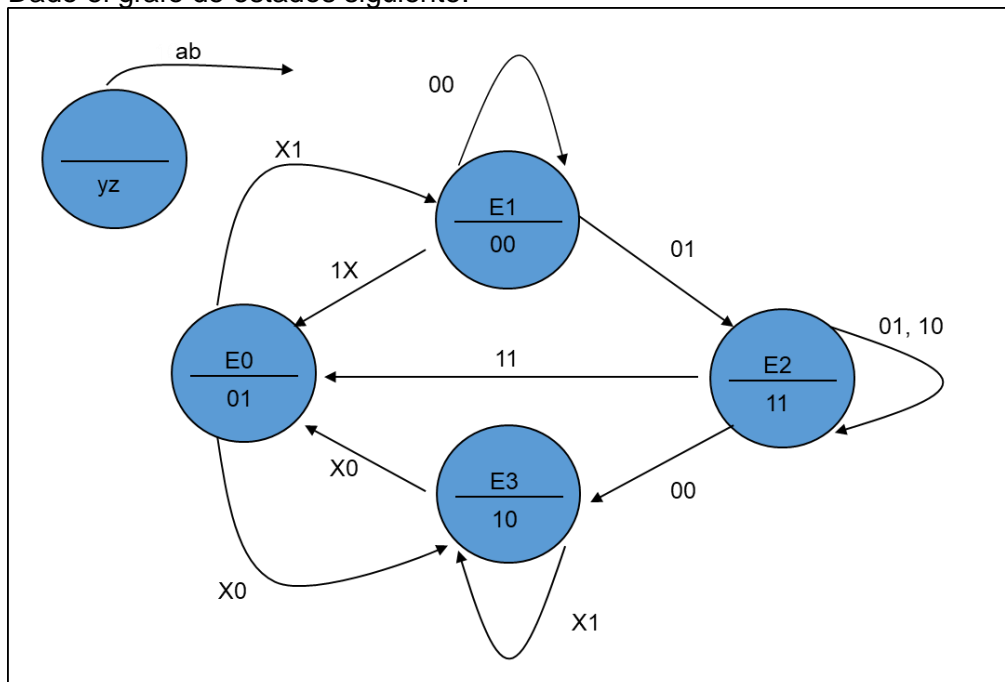

 



a) [10 %] Escribid la tabla de transiciones y la tabla de salidas del sistema representado por el grafo.

Nota: Tenéis disponible el ejercicio en VerilCHART. Fijaos que la tabla de transiciones y la de salidas se han unificado en una única tabla de excitaciones.

Estado	a	b	Estado+
E0	0	0	
E0	0	1	
E0	1	0	
E0	1	1	
E1	0	0	
E1	0	1	
E1	1	0	
E1	1	1	
E2	0	0	
E2	0	1	
E2	1	0	
E2	1	1	
E3	0	0	
E3	0	1	
E3	1	0	
E3	1	1	

Estado	y z
E0	
E1	
E2	
E3	

  b) [10 %] Completad el cronograma siguiente con el valor que toman las señales y y z, y el nombre del estado en cada ciclo.



Nota: Tenéis disponible este ejercicio en VerilChart.


c) [15 %] Implementad el circuito representado por el grafo utilizando una memoria ROM y biestables D.

Para codificar cada estado usad el índice  $y$  que tiene asociado. Indicad el orden de las señales tanto de dirección como de datos de la memoria ROM y el contenido de la memoria ROM.


Nota: Tenéis disponible el ejercicio en VerilCIRC. Se ha añadido una salida adicional  $Ei$  que indica el valor de la salida de los flip-flops o registro para facilitaros la comprobación de la corrección del circuito.
 
### Ejercicio 3 (20 %)

Diseñad el grafo de estados de un circuito SLS de dos entradas de un bit cada una y un bit de salida que se comporte de la manera que se describe a continuación:





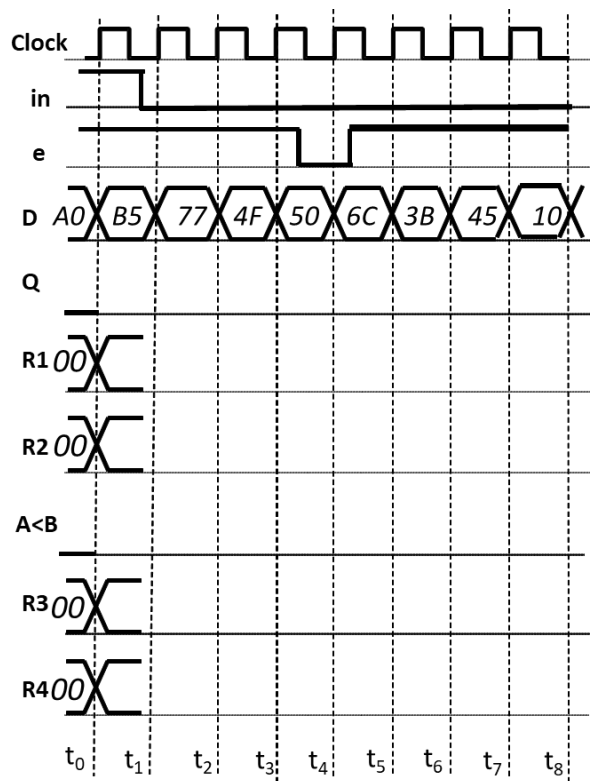

Nota: Tenéis disponible este ejercicio en VerilCHART, donde la señal  $A<B$  se ha renombrado como  $A-LT-B$ .